

On applique au montage 1 une tension d'entrée rectangulaire d'amplitude 1 V et de fréquence f .

Lorsque $f = 100$ Hz on visualise $v_s(t)$ pour deux réglages différents de la base de temps les signaux des figure 1 et 2. Lorsque $f = 5$ kHz on visualise $v_s(t)$ pour deux réglages différents de la base de temps les signaux des figures 3 et 4.

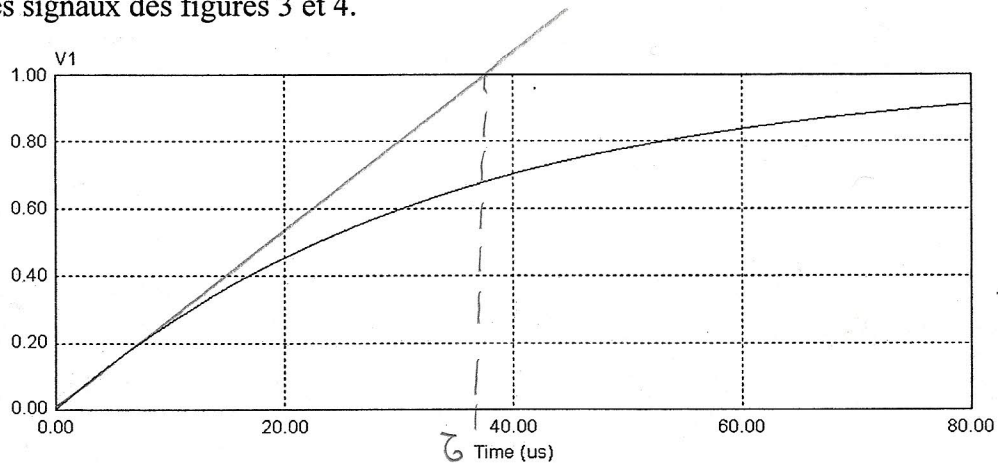


Fig. 1

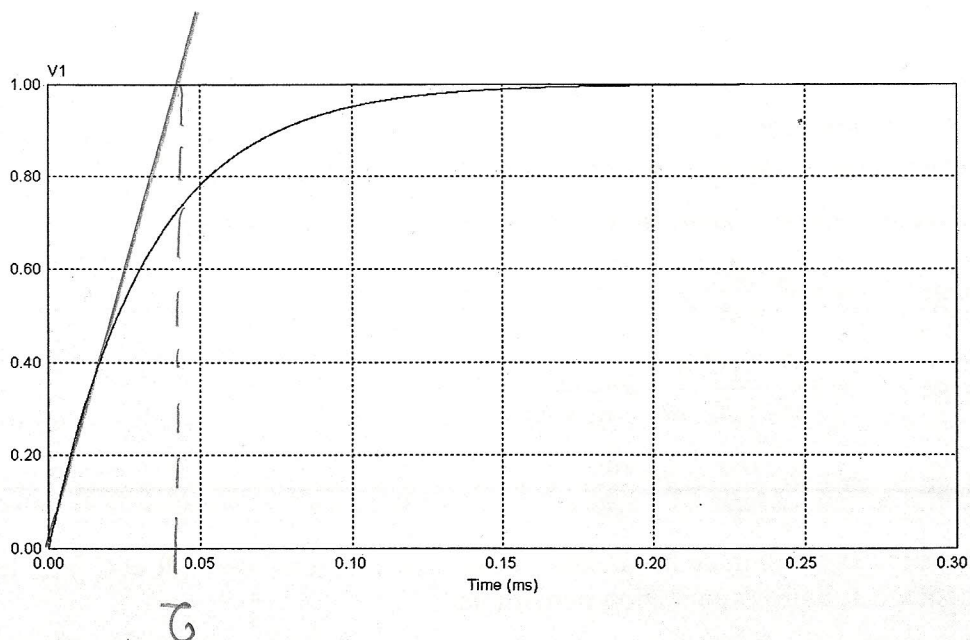


Fig. 2