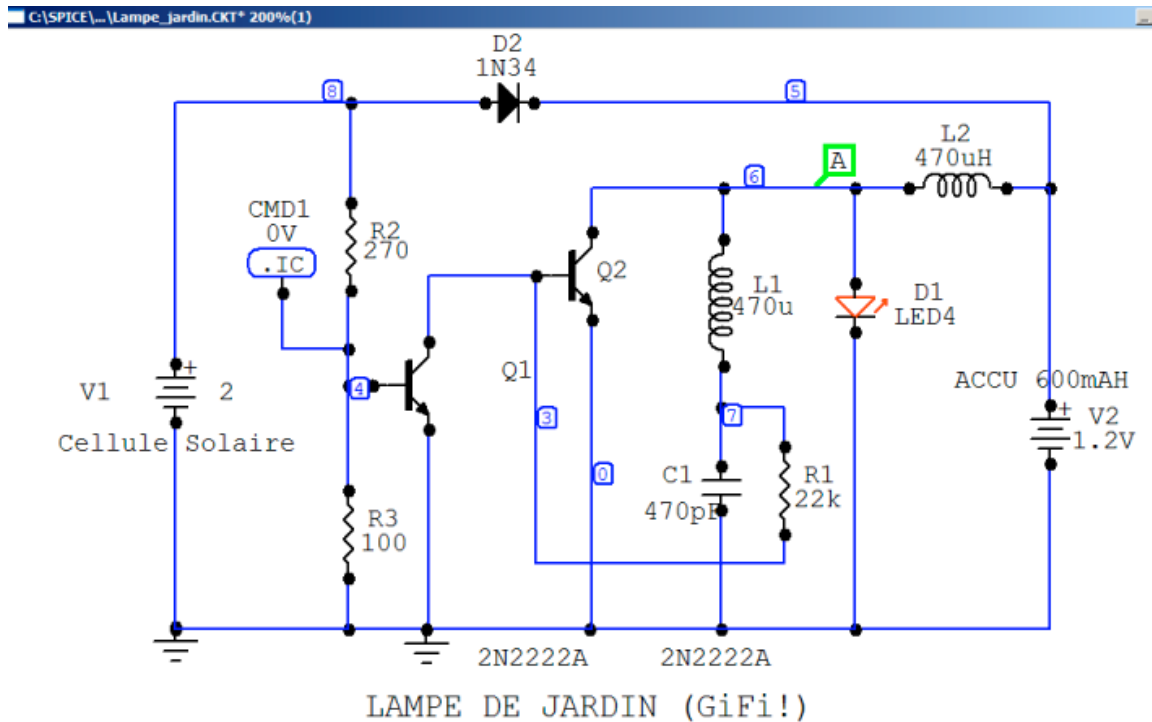



28 juill 06

Lampe de Jardin




Avec V1 cellule solaire=2V Plein eclairement, oscillateur se bloque .. la led s'eteint.

Signal en A :

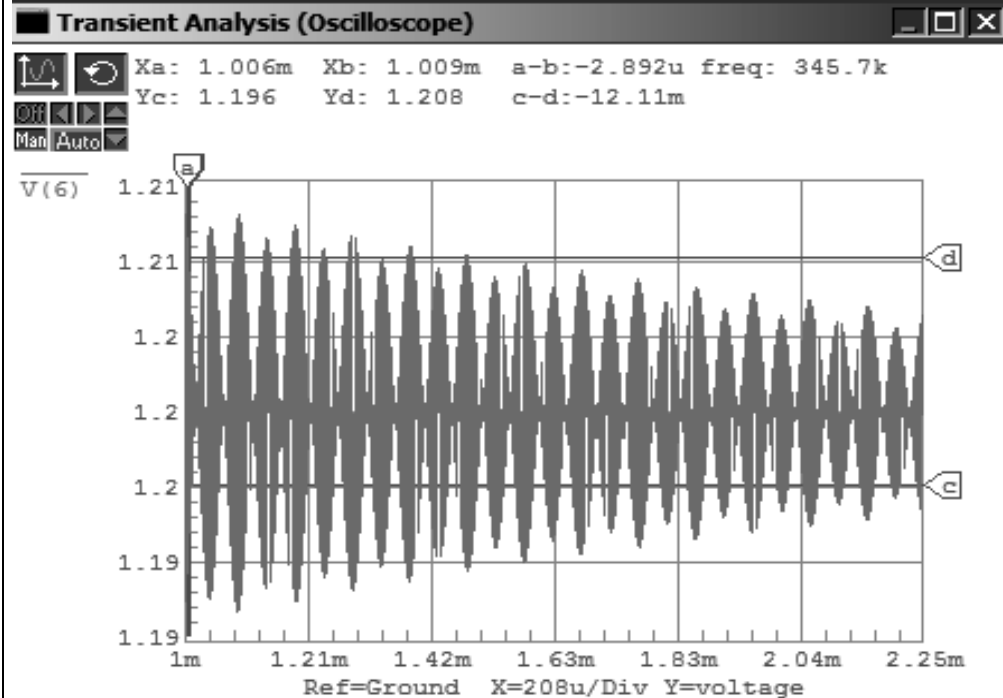

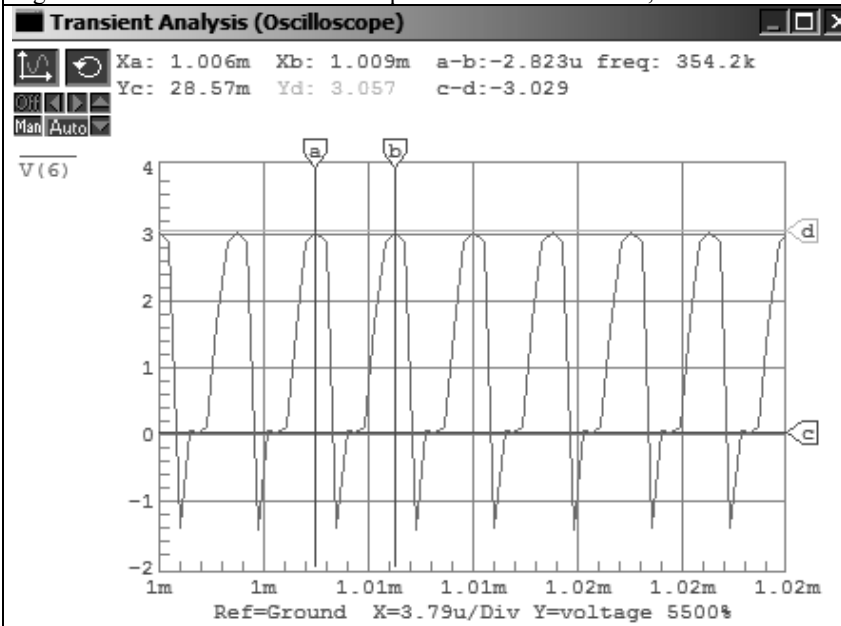Signal en A Led s'allume si cellule photo non éclairée V1=0,2V



SIGNAL REEL RELEVÉ AUX BORNES DE LA LED, avec Cellule Solaire Occultée

