



Ce schéma est à reproduire 3 fois pour piloter les 2 LED RGB (sauf l'alimentation)

Nomenclature

Tous les composants sont des CMS, format 1206
 sauf R8 et R10 en 0805 (pour raison de place sur le PCB)
 R1, R5, R9 : 10K
 R2, R6, R10 : 470K
 R3, R7, R11 : 220K
 R4, R8, R12 : 820
 C1, C2, C_aim1 : 10µF
 C_aim2 : 100nF
 Les 555 et les 741 sont en version CMS, SOIC
 Les LED sont du type RGB avec 6 sorties au format CMS 5050
 L'alim générale sera de 18V continu