
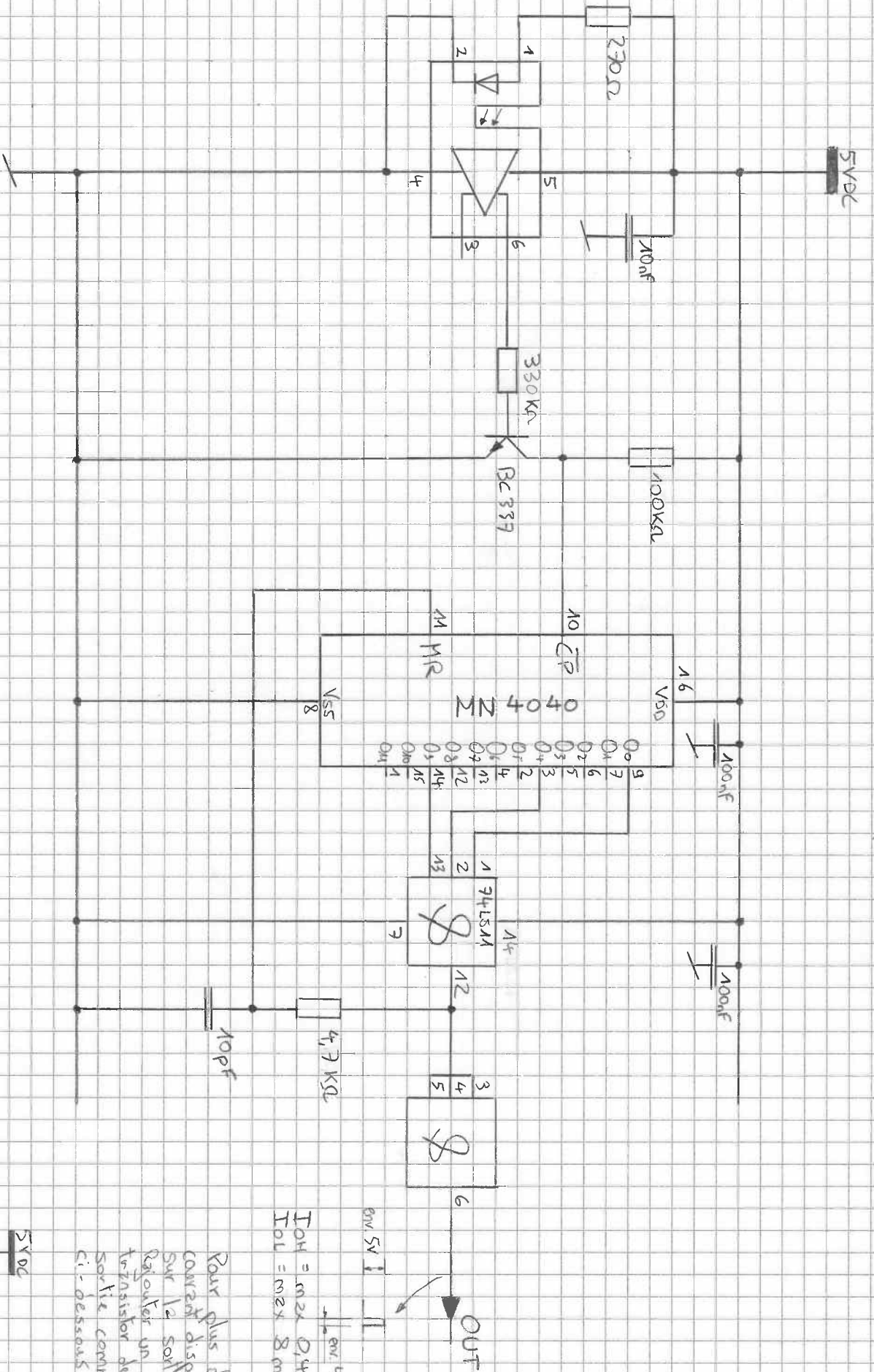


Compteur diviseur par 529

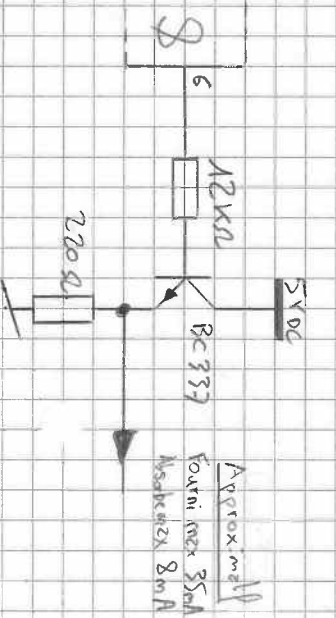

$I_{OH} = \max 0.4 \text{ mA}$
 $I_{OL} = \max 8 \text{ mA}$

Pour plus de courant disponible sur la sortie, rajouter un transistor de sortie comme ci-dessous par ex.



Approximatif
 Fourni max 35mA
 Maximum 8mA