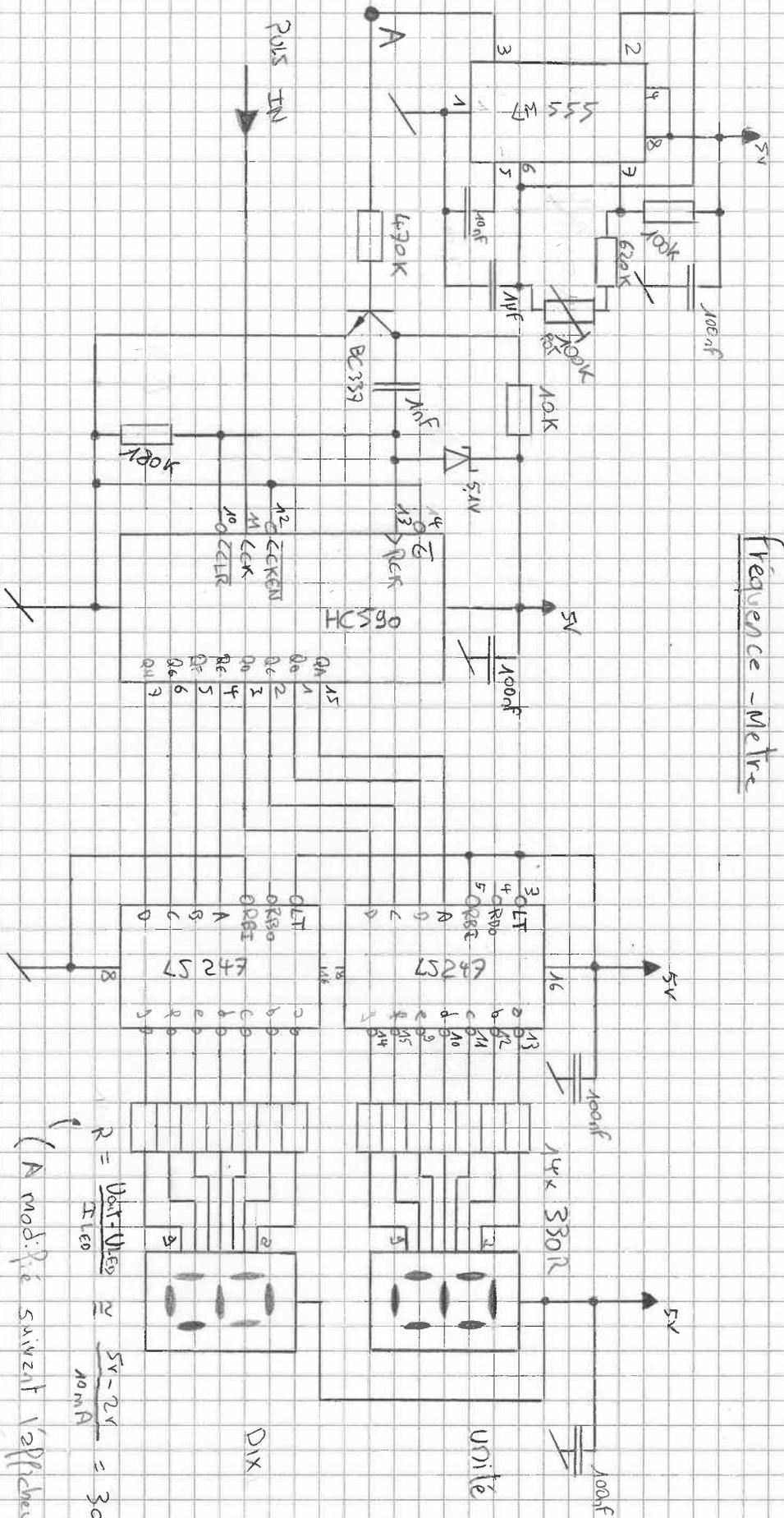


Frequenz-Meter



Ajuster le pot pour avoir précisément 1Hz sur le point A.

$$R = \frac{U_{off} - U_{LED}}{I_{LED}} \approx \frac{5V - 2V}{10mA} = 300\Omega$$

(A modif. je suivent l'approche)

18.08 B_S