



- 1 - Identifier les différents circuits représentés dans cette installation.
- 2 - Dresser le schéma développé global de cette installation, en séparant les circuits et en prévoyant les protections adéquates.
- 3 - Donner l'appellation des codes selon le Système H des conducteurs utilisés dans cette installation, ainsi que les conduits utilisés.
- 4 - Schéma multifilaire de cet installation.

Voilà ce que j'ai fait

- 1 - \* couloir : Circuit à Télérupteur.  
\* Ch 1: Circuit Va et vient.  
\* Ch 2: Circuit double allumage.
- 2 -

