

→ Dimensionnement du filtre d'entrée et du transformateur =

* Données: Entrée: 200VAC $V_e < 260\text{VAC}$

(On fixe $f = 70\text{kHz}$) Sortie: $V_{\text{out}} = 18\text{V}$ $I_{\text{out}} = 10\text{A}$

Mode discontinu \Rightarrow Toute l'énergie stockée dans l'inductance primaire du transfo doit être nulle à la fin de chaque cycle.

1/ Lorsque le transistor de commutation est "ON", l'énergie fournie sur l'entrée est stockée dans l'inductance primaire du FLYBACK =

$$W = \frac{1}{2} L \cdot I_p^2$$

2/ lorsque le transistor est "OFF", l'énergie est transférée au secondaire pour alimenter la charge, mais également une partie est perdue dans l'inductance de filtrage.


$$P_{\text{out}} = \eta \times \frac{1}{2} L I_p^2 \times f$$

Détermination de la capacité de filtrage

Données = → redressement double alternance par pont de diodes

→ le cas le plus défavorable est lorsque V_e est min et la charge maximum -
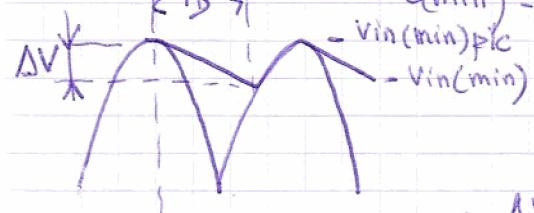
$$N_{\text{el(min)}} = 200\text{VAC} \text{ soit } V_{\text{in}} = 200\sqrt{2} = 282,8\text{V}$$



$$\text{On fixe } \Delta V \text{ à } 30\% \Rightarrow V_{\text{in(min)}} = 198\text{V}$$

de $V_{\text{in(min)}} \text{ pic}$

⇒ ΔV est l'ondulation créée à crête aux bornes de la capacité de filtrage lorsque la tension secteur est minimum et que la charge réclame le maximum d'énergie -

T_D représente le temps pendant lequel la capacité n'envoie pas de charge à la charge -