

Réseaux résistifs.

Exercice 4.

Chaque segment a une résistance $r = 1 \Omega$. Calculer la résistance équivalente entre A et B.

