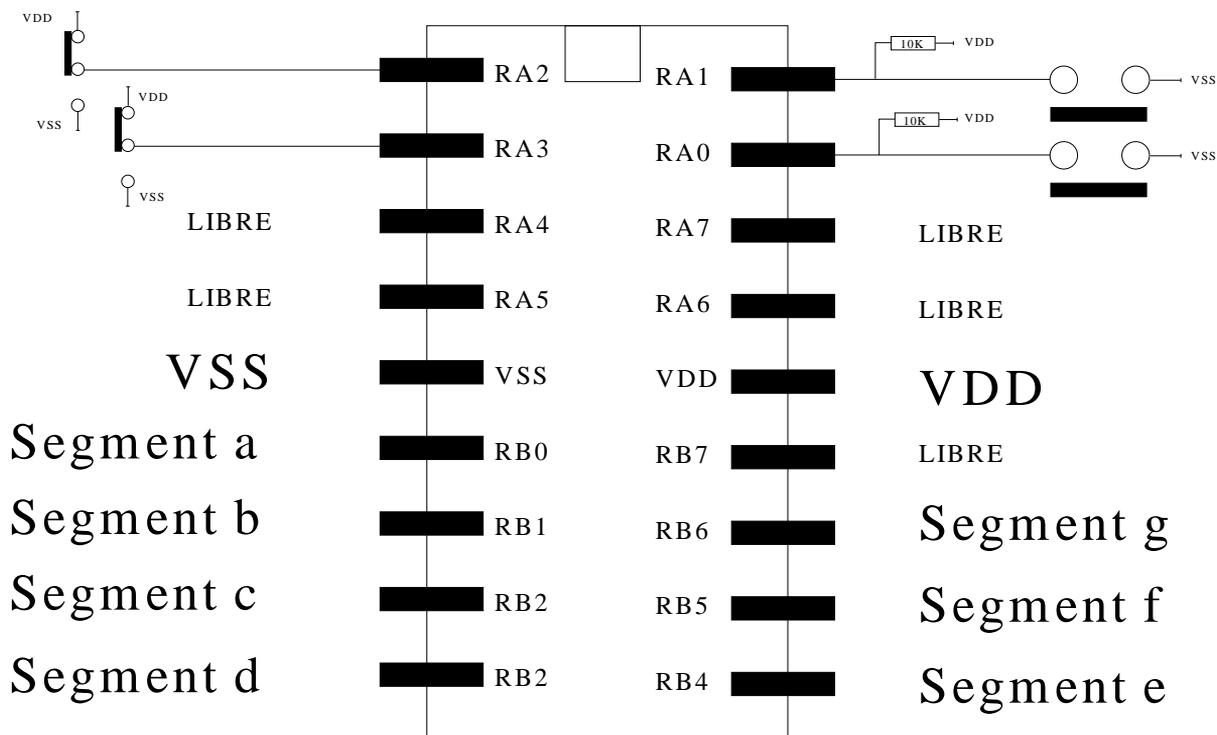


Schéma simplifié du compteur d'impulsions



Ne pas oublier les résistances de
limitation de courant pour l'afficheur.

L'afficheur est du type à cathode commune.

L'alimentation devra se faire en 5 V.

Mettre un condensateur de 100 nF entre
VDD et VSS au plus près du PIC.